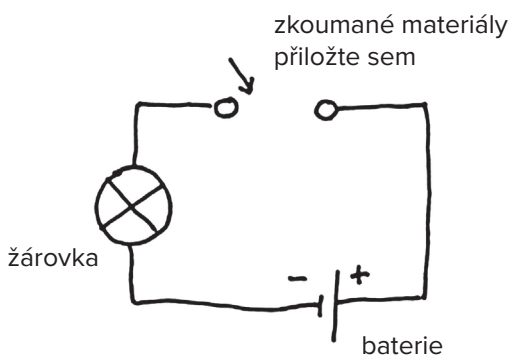
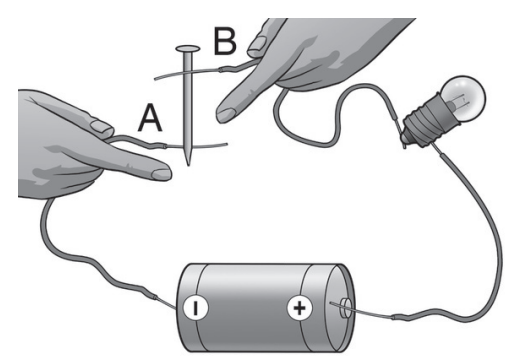


Úkol 7

Jaký materiál je možné použít místo drátu v elektrickém obvodu? Vytvořte předpoklady o tom, kdy se žárovka rozsvítí a kdy ne, pokud místo drátu použijeme v elektrickém obvodu materiály uvedené v tabulce.

Postup testování materiálů	
<p style="text-align: center;">Schéma</p> 	<p style="text-align: center;">Reálné testování</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">(zdroj obrázku: http://www.thunderboltkids.co.za)</p>

Zkoumaný předmět	Předpoklad	Ověření
Hřebík		
Lžíce		
Sponka		
Mince		
Alobal		

Zkoumaný předmět	Předpoklad	Ověření
Pravítko		
Guma		
Papír		
Zápalka		
Sklenice		

Závěr ze zkoumání: