

Úkol 8

Zapojte solární článek do elektrického obvodu s motorkem, na který je připojena vrtulka. Solární článek je v pozici „baterie“, to znamená, že bude zdrojem energie pro rozběhnutí motorku. Spínač dejte do zapnuté polohy a zasviťte na solární panel. Otestujte, zda se vrtulka motorku roztočí. Vyzkoušejte, jestli se přestane točit, pokud vypnete spínač nebo přestanete svítit baterkou na panel.

